

MODUL 7

SIMULASI RANGKAIAN MUX DAN DEMUX

7.1 Tujuan Praktikum Modul 7

Setelah mempraktekkan Topik ini, mahasiswa diharapkan dapat :

1. Dapat mengetahui dan memahami konsep dasar dari rangkaian *multiplexer* dan *demultiplexer*.
2. Dapat membuat rangkaian *multiplexer* dan *demultiplexer* dengan menggunakan bahasa VHDL atau Verilog.


7.2 Dasar Teori Praktikum Modul 7

7.2.1 Multiplexer

Multiplexer (MUX) adalah perangkat yang memungkinkan informasi digital dari beberapa input dapat dialihkan kedalam satu jalur output untuk menuju tujuan bersama. Dengan kata lain, rangkaian ini mengacu pada memilih satu output dari banyak input yang tersedia.

Untuk memahami *multiplexer* adalah dengan melihat *single pole multi- positioned* seperti gambar dibawah. Disini terdapat *switch* dengan banyak *input* (D0, D1, D2, dan D3) tetapi hanya memiliki satu pin *output* (*out*). Tombol kontrol digunakan untuk memilih satu dari empat data yang tersedia dan data ini akan tercermin di sisi *output*. Dengan ini, pengguna dapat memilih sinyal yang diperlukan diantara banyak sinyal yang tersedia.

Gambar 7.1 Input dan output multiplexer

 


Ini adalah contoh sederhana dari *multiplexer* mekanik. Tetapi, dalam sirkuit elektronik yang melibatkan perpindahan kecepatan tinggi dan transfer data mengharuskan agar dapat memilih input yang dibutuhkan dengan sangat cepat menggunakan sirkuit digital. Sinyal kontrol (S1 dan S0) melakukan hal yang sama, yaitu memilih satu *input* dari banyak yang tersedia berdasarkan dari banyak sinyal yang diberikan.

Jadi, ada tiga persyaratan minimum pada *multiplexer* apapun adalah sebagai berikut:

- **Pin Input:** ini adalah sinyal yang tersedia yang harus dipilih. Sinyal-sinyal ini dapat berupa sinyal digital atau analog.
- **Pin Output:** pin yang menyediakan keluaran sinyal dari pin *input* yang dipilih. *Multiplexer* akan selalu memiliki satu pin *input*.
- **Pin kontrol:** digunakan untuk memilih sinyal dari pin input. Jumlah kontrol pin pada *multiplexer* tergantung pada jumlah pin input. Misalnya *multiplexer 4-input* akan memiliki 2 pin sinyal.

Tabel kebenaran di bawah menggambarkan status pin kontrol (S0 dan S1) dari gambar diatas.

Gambar 7.2 Status pin

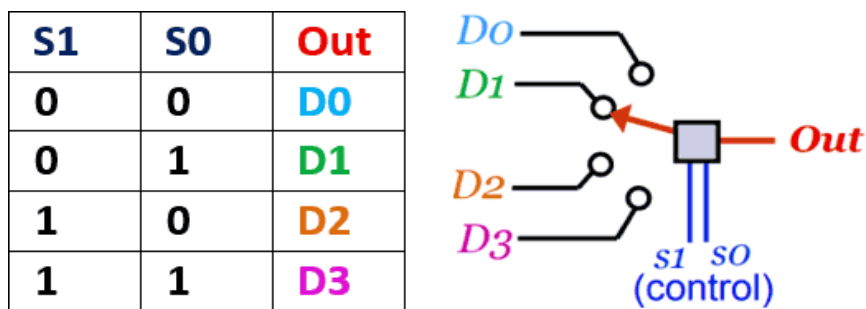


7.2.2 Tipe Multiplexer

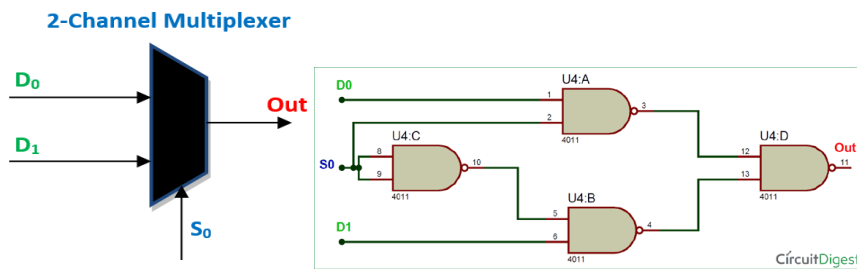7.2.2.1 2-Channel Multiplexer

Pada *2-channel Multiplexer* akan memiliki 2 *input* dan satu *output*. Juga hanya memiliki satu pin kontrol untuk memilih antara 2 pin *input* yang tersedia.

Gambar 7.3 Rangkaian 2-channel multiplexer



Ketika pada S_0 ditetapkan logika 0 maka input D_0 akan tercermin pada pin output dan jika S_0 tetap logika 1 maka input D_1 yang akan tercermin pada pin output. Dapat ditunjukkan pada tabel kebenaran dibawah ini:


Tabel 7.1 Rangkaian 2-channel multiplexer

S_0	D_0	D_1	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 7.2.2.2 4-Channel Multiplexer

Pada 4-Channel multiplexer akan memiliki 4 pin input dan 1 pin output dengan 2 pin kontrol. Dua pin kontrol ini akan membentuk 4 sinyal logika yang berbeda dan untuk setiap sinyal satu input tertentu akan dipilih. Multiplexer ini merupakan kombinasi dari 3 buah 2-channel multiplexer.

Gambar 7.4 Rangkaian 4-channel multiplexer



Pin kontrol dari dua MUX pertama dihubungkan bersama untuk membentuk pin kontrol pertama (S_0) dan kemudian pin kontrol MUX ke tiga digunakan sebagai pembentuk pin kontrol kedua (S_1). Dengan demikian, mendapatkan *multiplexer* dengan 4 *input* (W_0, W_1, W_2, W_3) dan hanya satu *output* (f). Tabel kebenaran untuk *multiplexer* 4:1 ditunjukkan dibawah ini.


Tabel 7.2 Tabel kebenaran 4-channel multiplexer

S_0	S_1	Out (f)
0	0	W_0
0	1	W_1
1	0	W_2
1	1	W_3

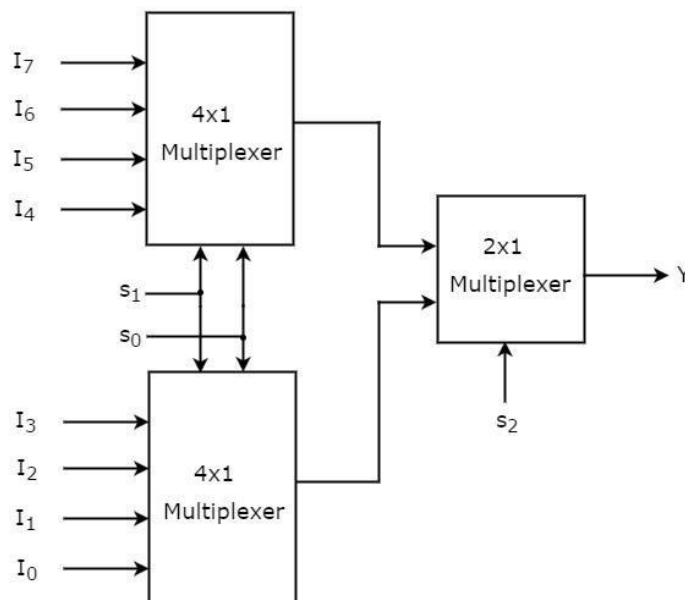7.2.2.3 8-Channel Multiplexer

8-Channel Multiplexer merupakan kombinasi dari 2 buah 4-channel multiplexer dan 1 buah 2-channel multiplexer. Sehingga diperoleh 8 input, 3 pin kontrol, dan 1 output.

Gambar 7.5 Rangkaian 8-channel multiplexer



Tabel kebenaran dari 8-Channel Multiplexer seperti yang ditunjukkan dibawah ini:

Tabel 7.3 Tabel kebenaran 8-channel multiplexer

Selection Inputs			Output
S ₂	S ₁	S ₀	Y
0	0	0	I ₀
0	0	1	I ₁
0	1	0	I ₂
0	1	1	I ₃
1	0	0	I ₄
1	0	1	I ₅
1	1	0	I ₆
1	1	1	I ₇

7.2.3 Implementasi Multiplexer


Digunakan untuk transmisi jaringan jarak jauh baik yang menggunakan kabel maupun yang menggunakan media udara seperti wireless atau radio. Sebagai contoh satu helai optic Surabaya–Jakarta bisa dipakai untuk menyalurkan ribuan percakapan pada telepon. Dan juga digunakan untuk remot TV (atau sejenisnya) dan kalkulator yang mempunyai beberapa inputan ke dalam satu outputan.

7.2.4 Demultiplexer

Demultiplexer (DEMUX) adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk mengalihkan satu jalur input ke salah satu dari beberapa jalur output. Dengan kata lain, demultiplexer merupakan kebalikan dari *multiplexer*.

Pada *demultiplexer*, masukkan data dapat terdiri dari beberapa bit. Keluarannya terdiri dari beberapa jalur, masing-masing jalur terdiri dari satu bit atau lebih. Bit untuk masukan pada selektor (kontrol) tergantung banyaknya jalur.

Gambar 7.6 Rangkaian demultiplexer

 


7.2.5 Tipe Demultiplexer

 7.2.5.1 1 To 4 Demultiplexer

1 to 4 Channel Demultiplexer terdiri dari satu *input*, empat *output*, dan dua pin kontrol untuk membuat pilihan. Diagram dibawah menunjukkan rangkaian 1 to 4 Channel Demultiplexer.

Gambar 7. 7 Rangkaian 1 to 4 demultiplexer



Data D adalah bit *input* dengan 2 pin kontrol yaitu A dan B. Bit *input* D ditransmisikan ke empat bit *output* yaitu Y0, Y1, Y2, Y3. Ketika AB adalah 0, gerbang AND kedua paling atas diaktifkan sedangkan gerbang AND lainnya dinonaktifkan. Dengan demikian, hanya satu data yang dikirimkan pada Y1. Jika D rendah, maka Y1 rendah dan jika D tinggi, Y1 tinggi. Nilai Y1 tergantung pada nilai D.

Jika input kontrol berubah menjadi AB =10, semua gerbang dinonaktifkan kecuali gerbang ketiga dari atas. Kemudian D ditransmisikan ke output Y2. Berikut adalah tabel kebenaran untuk 1 to 4 Channel Demultiplexer.


Tabel 7.4 Tabel kebenaran 1 to 4 demultiplexer

Input	Select Lines	Output Lines
I	S ₁ S ₀	D ₀ D ₁ D ₂ D ₃
I	0 0	1 0 0 0
I	0 1	0 1 0 0
I	1 0	0 0 1 0
I	1 1	0 0 0 1

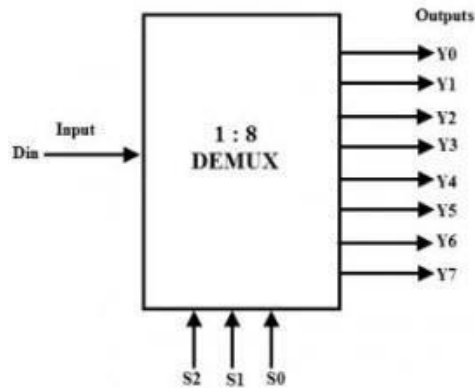2.2.5.2 1 To 8 Demultiplexer

1 to 8 Demultiplexer terdiri dari satu input, 8 output, dan 3 pin kontrol.

Gambar 7.8 Rangkaian 1 to 8 demultiplexer



Dibawah ini adalah tabel kebenaran untuk 1-to-8 Demultiplexer. Jika $S_0S_1S_2 = 000$, maka output yang aktif adalah Y_0 dan seterusnya.

Tabel 7.5 Tabel kebenaran 1 to 8 demultiplexer

Data Input	Select Inputs			Outputs							
D	S_2	S_1	S_0	Y_7	Y_6	Y_5	Y_4	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	D
D	0	0	1	0	0	0	0	0	0	D	0
D	0	1	0	0	0	0	0	0	D	0	0
D	0	1	1	0	0	0	0	D	0	0	0
D	1	0	0	0	0	0	D	0	0	0	0
D	1	0	1	0	0	D	0	0	0	0	0
D	1	1	0	0	D	0	0	0	0	0	0
D	1	1	1	D	0	0	0	0	0	0	0

7.2.6 Implementasi Demultiplexer

Demultiplexer Biasanya digunakan pada televisi karena cara televisi adalah menerima sinyal data yang kemudian akan dipisahkan berdasarkan chanel yang ada cara ini disebut dengan teknik demultiplexing atau lebih jelasnya adalah proses penerimaan data dan kemudian akan dipisahkan sesuai dengan channel yang ada.


7.3 Lembar Kegiatan Praktikum Modul 7 :

7.3.1 Alat dan Bahan


- Laptop yang telah terinstal *software Quartus 18*
- Mouse

 7.3.2 Langkah percobaan modul 7 (4-channel multiplexer)

- Hidupkan Laptop
- Buka aplikasi quartus
- Pilih **New Project Wizard** → next




 - Menentukan **directory** dan nama **project** next → next → next




Modul Praktikum

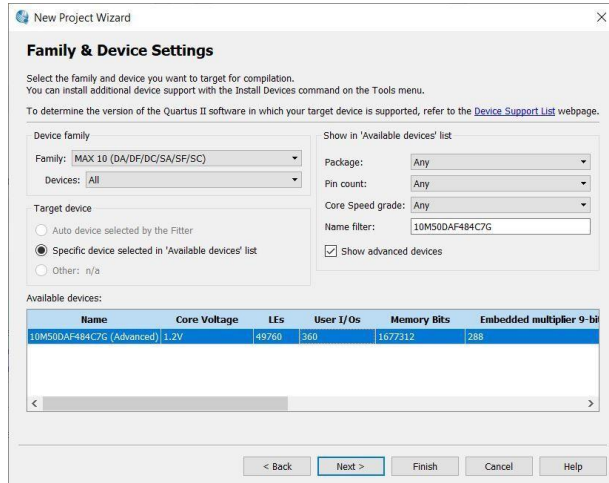- Menentukan **device family** dengan **MAX 10(DA/DF/DC/SA/SC)** dan name filter dengan **10M50DAF484C7G** → klik **10M50DAF484C7G** pada **available device** → **next** → **next** → **finish**




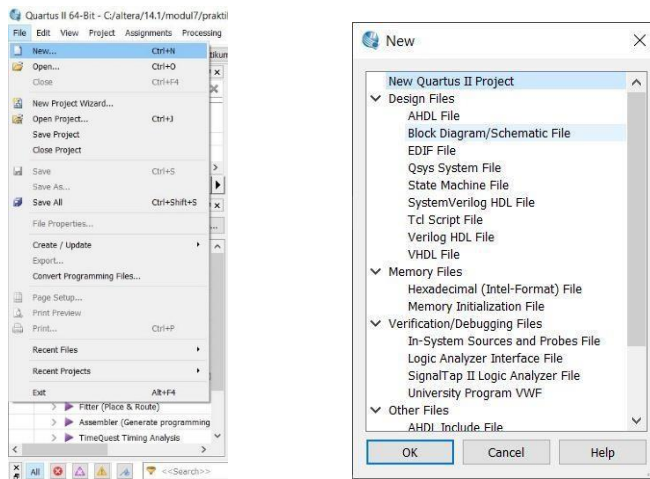- Pilih menu **file** → **new** → pilih **Block Diagram/Schematic File** → **ok**




Modul Praktikum


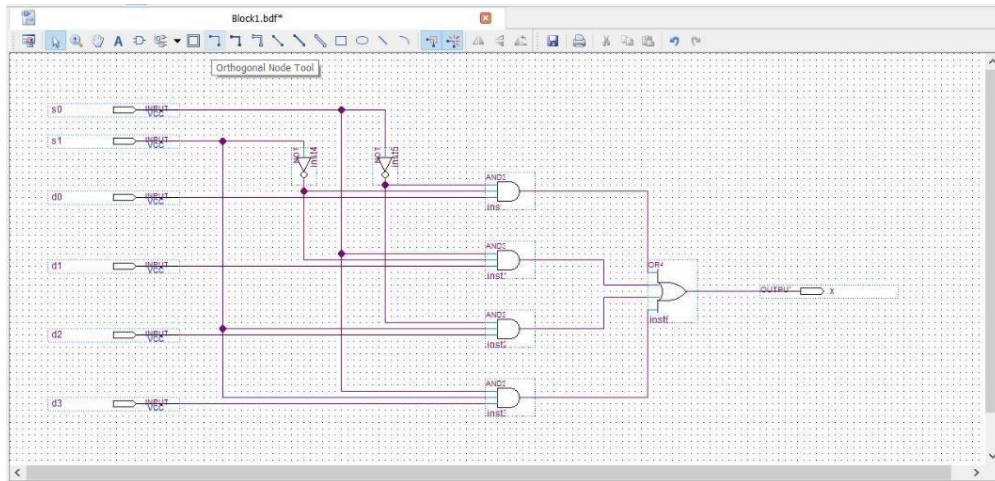
7. Membuat rangkaian multiplexer, klik **Symbol Tool** → klik **tanda panah** → **primitives** → **logic** → **pilih gerbang logika yang ada**. Dan buat inputan serta outputan dari rangkaian tersebut, klik **Pin Tool** → **pilih input serta output sesuaikan dengan rangkaian tersebut**, serta rename pin input dan output dan wiring sesuai dengan rangkaian.



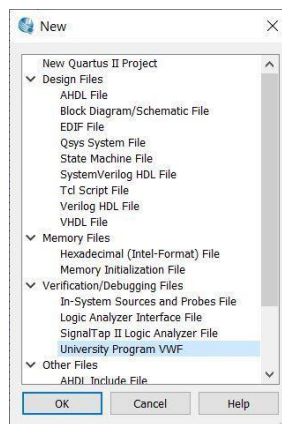
8. Setelah itu, klik **Compile design**. Tunggu hingga berhasil
9. Pilih menu **file** → **new** → pilih **Univerty Program VWF** → ok



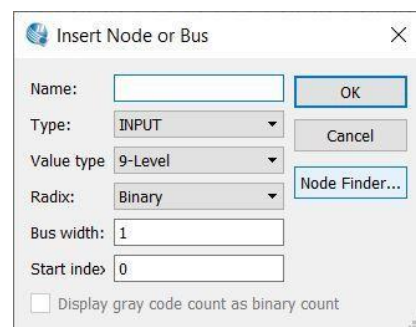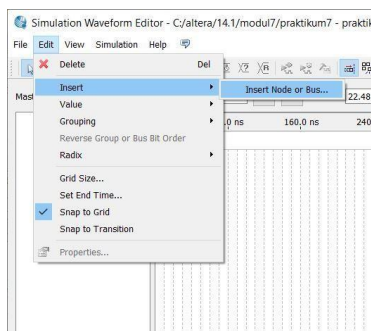10. Pilih menu **Edit** → **Insert** → **Insert Node or Bus** → **Pilih Node Finder**




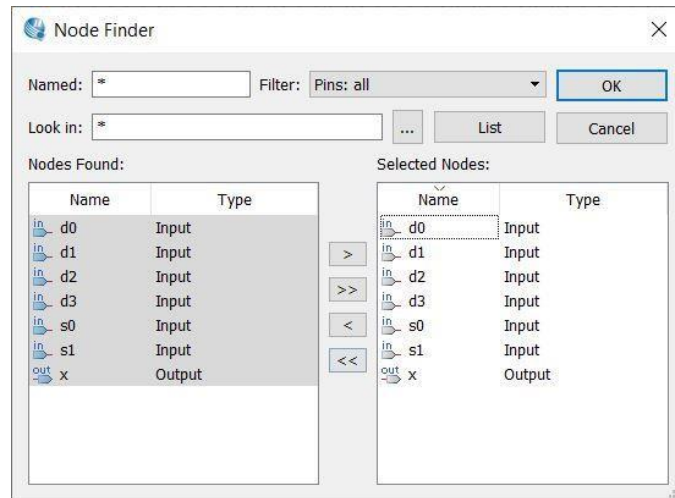
11. Klik **List** → klik “>>” → **ok** → **ok**



 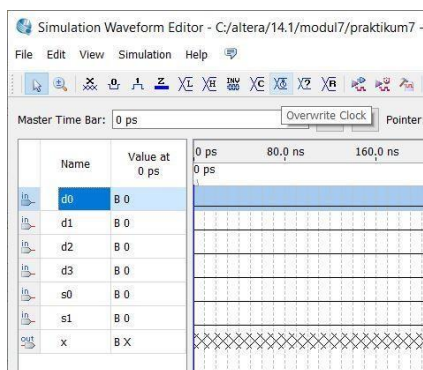
12. Lakukan simulasi pada rangkaian di atas dengan data masukan sebagai berikut :

- Masukan D0 : clock periode 120ms dan duty cycle 50%
- Masukan D1 : clock periode 150ms dan duty cycle 50%
- Masukan D2 : clock periode 180ms dan duty cycle 50%
- Masukan D3 : clock periode 210ms dan duty cycle 50%
- Masukan S0 : clock periode 50ms dan duty cycle 50%
- Masukan S1 : clock periode 100ms dan duty cycle 50%


Dengan **cara klik kiri pada D0** → klik menu **Edit** → **Value** → **Overwrite Clock** → **masukan clock periode sesuai dengan masukan tersebut**. lakukan langkah tersebut dari D0 sampai S1.



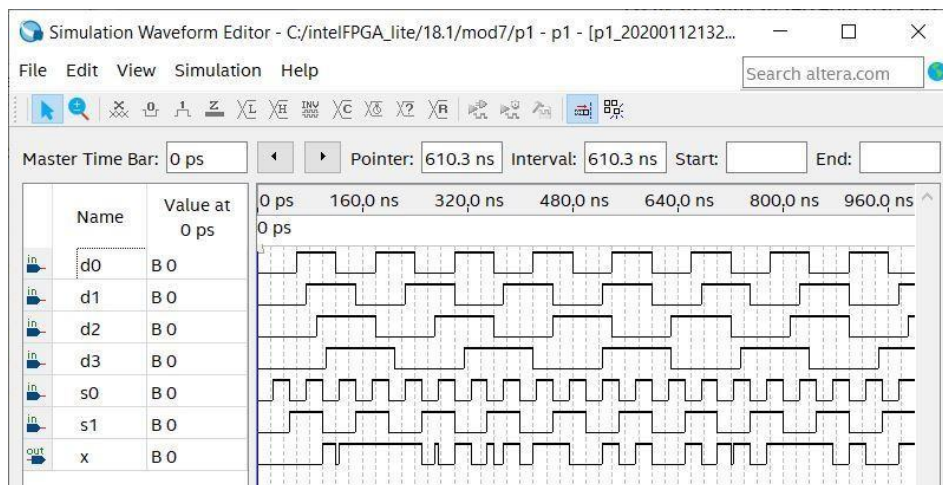
13. Lakukan simulasi dengan cara klik pada menu **Simulation** → **Run Timing Simulation** → tunggu hingga selesai.



 
14. Setelah selesai simulasi, kembali ke halaman awal rangkaian. Pilih menu **assignments** → **pin planner**



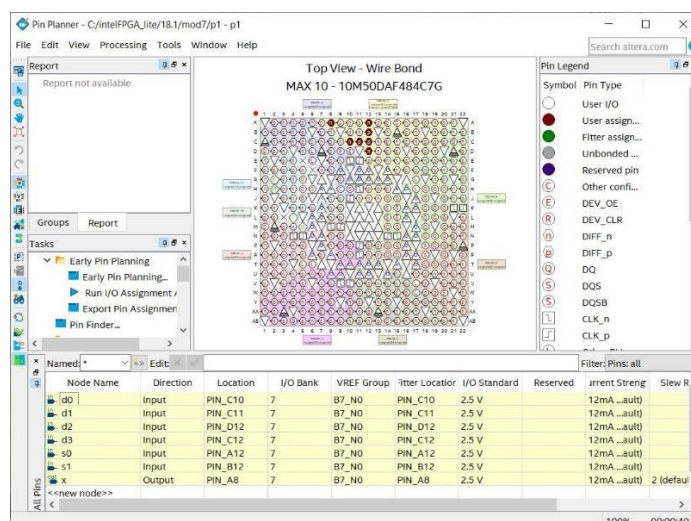15. Berikan **location pin assignment** pada fisik **DE10-LITE** sesuai dengan datasheet → **Run I/O assignment analysis**.




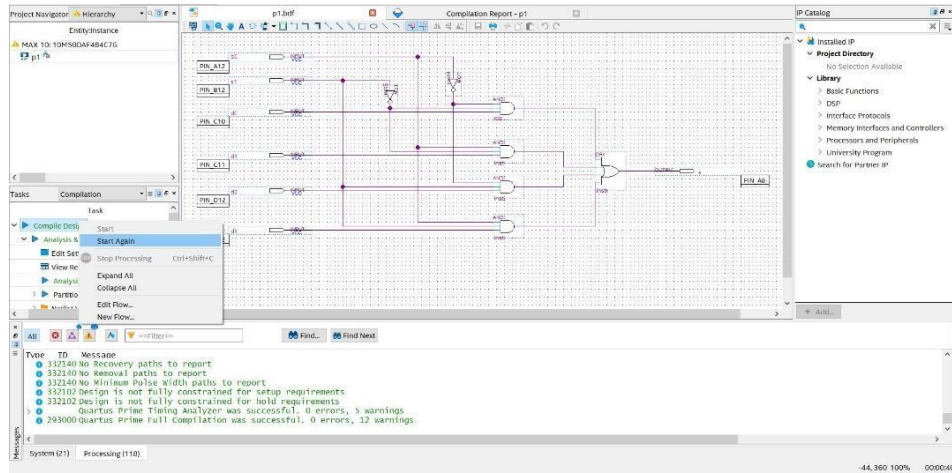16. Compile design. Tunggu hingga selesai



7.3.3 Langkah percobaan modul 7 (1 to 4 demultiplexer)

 1. Hidupkan Laptop
2. Buka aplikasi quartus
3. Pilih **New Project Wizard** → next



4. Menentukan **directory** dan nama **project** → next → next → next

New Project Wizard

Directory, Name, Top-Level Entity

What is the working directory for this project?
C:\intelFPGA_lite\18.1\modul77


What is the name of this project?
p1

What is the name of the top-level design entity for this project? This name is case sensitive and must exactly match the entity name in the design file.
p1


Use Existing Project Settings...

< Back Next > Finish Cancel Help

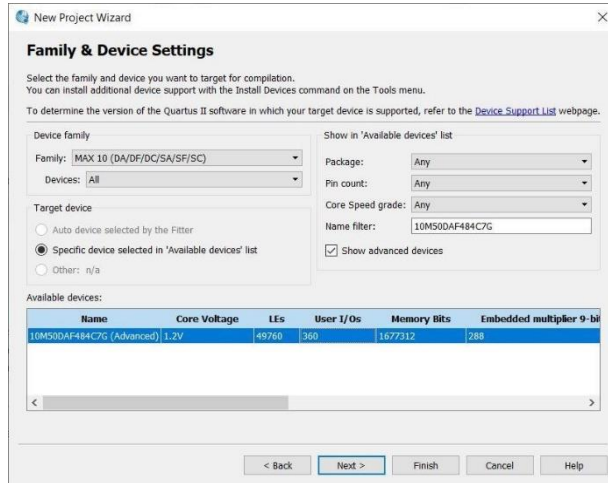
5. Menentukan **device family** dengan **MAX 10 (DA/DF/DC/SA/SC)** dan name filter dengan **10M50DAF484C7G** → klik **10M50DAF484C7G** pada **available device** → **next** → **next** → **finish**



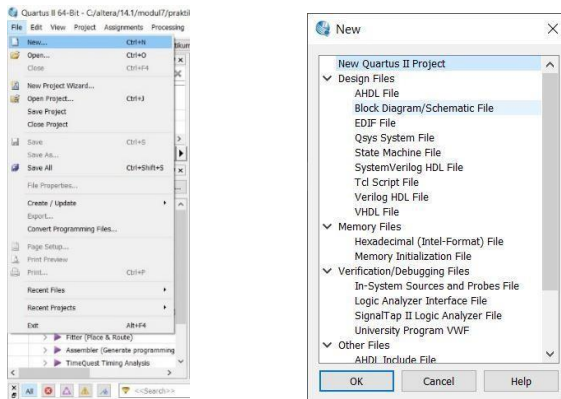
6. Pilih menu **file** → **new** → pilih **Block Diagram/Schematic File** → **ok**



 
7. Membuat rangkaian multiplexer, klik **Symbol Tool** → klik **tanda panah** → **primitives** → **logic** → pilih gerbang logika yang ada. Dan buat inputan serta outputan dari rangkaian tersebut, klik **Pin Tool** → pilih **input serta output** sesuaikan dengan rangkaian tersebut, serta rename pin input dan output dan wiring sesuai dengan rangkaian.



 
- Setelah itu, klik **Compile design**. Tunggu hingga berhasil
- Pilih menu **file** → **new** → pilih **Univerty Program VWF** → **ok**



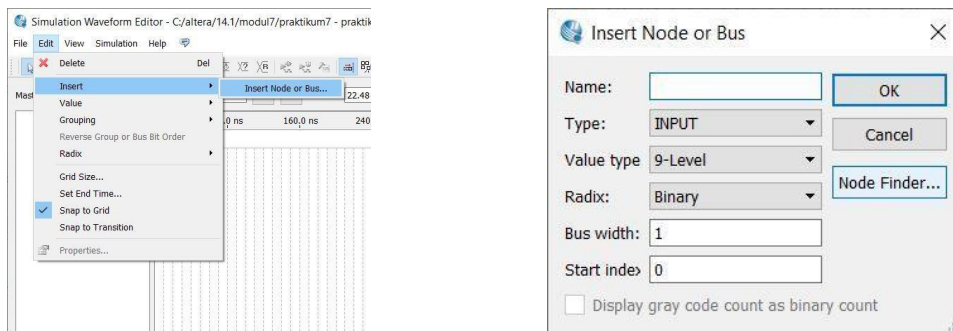- Pilih menu **Edit** → **Insert** → **Insert Node or Bus** → Pilih **Node Finder**




 - Lalu klik **List** → klik “>>” → **ok** → **ok**



 
12. Lakukan simulasi pada rangkaian di atas dengan data masukan sebagai berikut :

- Masukan S0 : clock periode 50ms dan duty cycle 50%
- Masukan S1 : clock periode 100ms dan duty cycle 50%
- Masukan F : clock periode 400ms dan duty cycle 50%




Dengan cara klik kiri pada D0 → klik menu **Edit** → **Value** → **Overwrite Clock** → masukan clock periode sesuai dengan masukan tersebut. lakukan langkah tersebut dari D0 sampai S1.

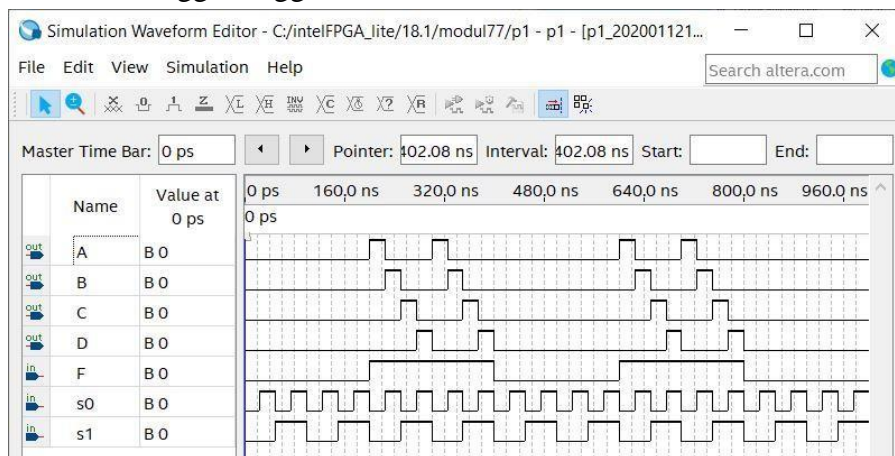13. Lakukan simulasi dengan cara klik pada menu **Simulation** → **Run Timing Simulation** → tunggu hingga selesai.



 14. Setelah selesai simulasi, kembali ke halaman awal rangkaian. Pilih menu **assignments** → **pin planner**



15. Berikan **location pin assignment** pada fisik **DE10-LITE** sesuai dengan datasheet → **Run I/O assignment analysis.**

The screenshot shows the Pin Planner interface for the MAX 10 - 10M50DAF484C7G device. The top view wire bond diagram shows the physical layout of the device with pins assigned to various functions. Below the diagram is a table of pin assignments:

Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	Pin Location	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate
A	Output	PIN_A8	7	B7_NO	PIN_A8	2.5 V		12mA ..ault	2 (default)
B	Output	PIN_A9	7	B7_NO	PIN_A9	2.5 V		12mA ..ault	2 (default)
C	Output	PIN_A10	7	B7_NO	PIN_A10	2.5 V		12mA ..ault	2 (default)
D	Output	PIN_B10	7	B7_NO	PIN_B10	2.5 V		12mA ..ault	2 (default)
F	Input	PIN_D12	7	B7_NO	PIN_D12	2.5 V		12mA ..ault	
s0	Input	PIN_C10	7	B7_NO	PIN_C10	2.5 V		12mA ..ault	
s1	Input	PIN_C11	7	B7_NO	PIN_C11	2.5 V		12mA ..ault	

16. **Compile design.** Tunggu hingga selesai


The screenshot shows the Quartus Prime software interface during the compilation process. The main window displays a logic diagram with various components and connections. The bottom window shows the compilation report with the following messages:

```

Type ID Message
-----
332140 No recovery paths to report
332140 No removal paths to report
332140 No minimum pulse width paths to report
332102 Design is not fully constrained for setup requirements
332102 Design is not fully constrained for hold requirements
293900 Quartus Prime Fitter Analyzer was successful. 0 errors, 5 warnings
293900 Quartus Prime Fitter Compiler was successful. 0 errors, 12 warnings
    
```


7.4 Soal Jurnal

 1. Buatlah rangkaian berikut (multiplexer) pada buku jurnal kemudian analisa input serta outputnya.



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	...
0	0	1	...
0	1	0	...
0	1	1	...
1	0	0	...
1	0	1	...
1	1	0	...
1	1	1	...

 2. Buatlah rangkaian berikut (demultiplexer) pada buku jurnal kemudian analisa input serta outputnya.



<i>A</i>	<i>S</i>	<i>Y₀</i>	<i>Y₁</i>
0	0
0	1
1	0
1	1

3. Tuliskan apa yang telah dilakukan pada praktikum modul 7 menggunakan Bahasa kalian sendiri!